Konstruktionsänderungen vorbehalten!

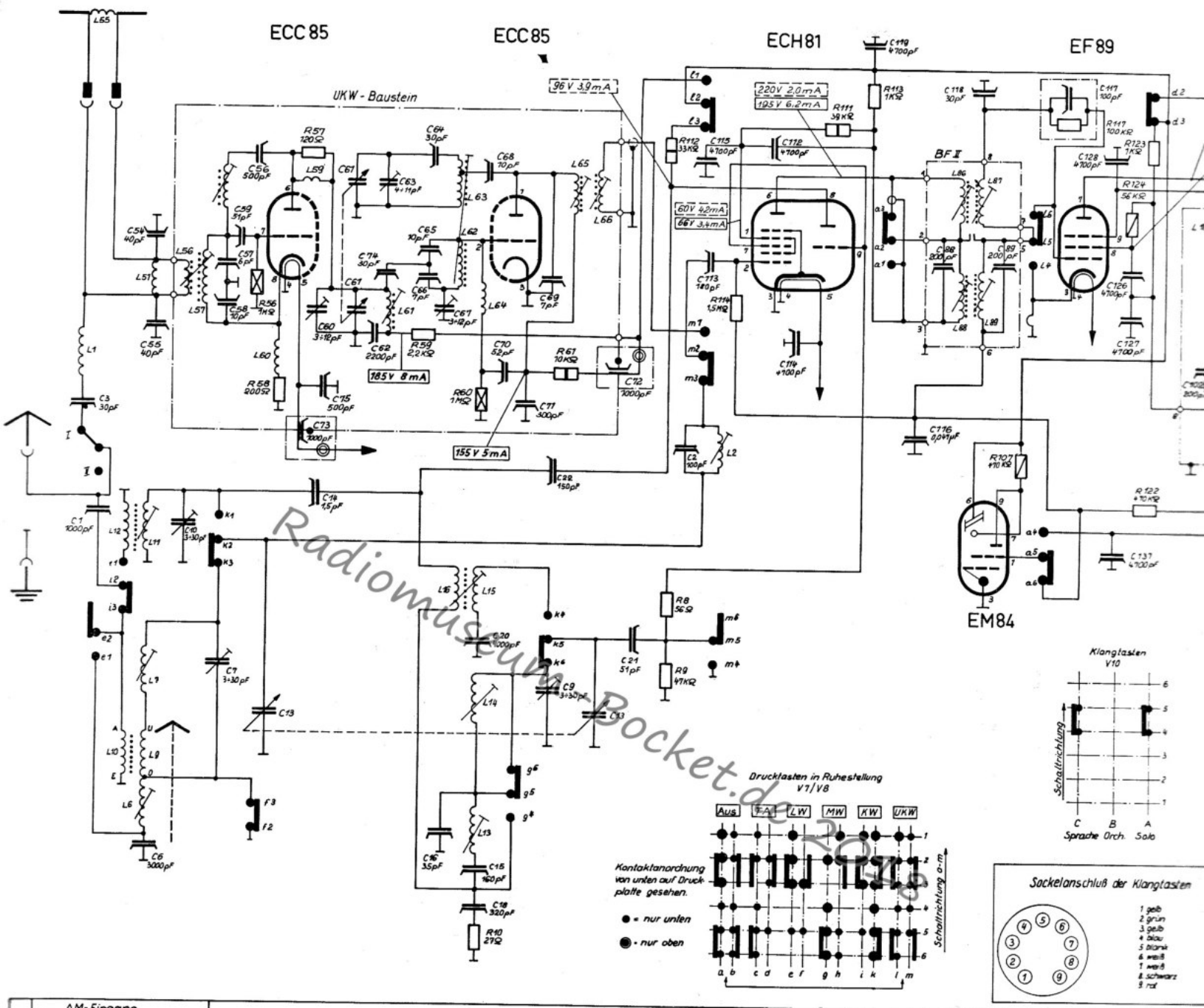

Radiomuseum.Bocket.de 2006

	AM-Eingang					AM-Spulensatz																									FM-Eingang		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	51	52	53
C	1000 pF KF 500 V-	100 pF KF 125 V-	30 pF K 500 V-			3000 pF KF 125 V-	3÷30 pF 447.033		3÷30 pF 447.033	3÷30 pF 447.033			AM Drehko 446.026	1,5 pF K 500 V-	160 pF KF 125 V-	36 pF KF 125 V-		320 pF KF 125 V-		4000 pF KF 125 V-	51 pF KF 125 V-	150 pF KF 500 V-										
R								56 Ω 0,33 W	47 KΩ 0,33 W	27 Ω 0,33 W																							
L	423.004.25	423.034.25				423.044.25	423.040.25		423.007.25	423.007.25	423.277.25	423.277.25	423.242.25	423.234.25	423.274.25	423.274.25															7 Wdg.		

	UKW-Baustein															BF I					BF II					BF III					BF IV		
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
C	7 pF K 500 V-	3÷12 pF 447.000	10 pF K 500 V-	7 pF K 500 V-	52 pF K 500 V-	300 pF K 500 V-	1000 pF KD 500 V-	1000 pF KD 500 V-	30 pF K 500 V-	500 pF K 500 V-													200 pF KF 125 V-	200 pF KF 125 V-									
R																																	
L	38 Wdg.																				39 Wdg.	22 Wdg.	143 Wdg.	143 Wdg.									

	ZF-Stufe																				Ratio												
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
C		4700 pF K 500 V-	180 pF K 500 V-	4700 pF K 500 V-	4700 pF K 500 V-	0,01 µF P 250 V-	100 pF 408.002	30 pF KF 125 V-	47÷30 pF K 500 V-							4700 pF K 500 V-	4700 pF KF 500 V-	4700 pF K 500 V-					4 µF 443.062	470 pF K 500 V-	1800 pF KF 125 V-	4700 pF K 500 V-	4700 pF K 500 V-				0,1 µF P 500 V-	100 pF P 500 V-	0,01 µF P 500 V-
R	39 KΩ 1 W	33 KΩ 1 W	1 KΩ 0,33 W	1,5 MΩ 0,33 W			100 KΩ 408.002					470 KΩ 0,33 W	1 KΩ 0,33 W	56 KΩ 0,5 W								47 KΩ 0,33 W		22 KΩ 0,33 W								1 MΩ 402.185	220 KΩ 0,5 W

	NF-Stufe															NF am Lautstärkeregler										NF-Ausgang					Klangregist		
	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188
C																0,015 µF P 250 V-	0,01 µF P 250 V-	100 pF KF 125 V-		4700 pF P 250 V-						0,1 µF P 250 V-	2200 pF P 500 V-					470 pF KF 500 V-	
R					180 Ω 0,5 W	100 KΩ 0,33 W										1,3 MΩ 402.185	10 KΩ 0,33 W	39 KΩ 0,33 W			560 Ω 0,33 W	220 Ω 0,33 W		2,2 KΩ 0,33 W		100 KΩ 0,33 W	18 KΩ 1 W						18 KΩ 0,33 W

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
V	Netzfr. 521.025	Gleichr. 464.010	Schm.fin. 70,4 B	Stabeinl. 467.000			Druckt. 472.000	Druckt. 472.001	Fernbd. 466.021	Klangt. 472.104		Perle 423.037						Ausg.Tr. 522.005		Lautspr.													

Bei Kondensatoren: KF = Kunststoffolien-Kondensator, K = Keramik-Kondensator, P = Papier-Kondensator. Spannungen und Ströme bei AM bei FM gemessen mit Instrument 1000 Ω/V im Meßbereich 600 V. Kathodenspannung der EL 84 gemessen

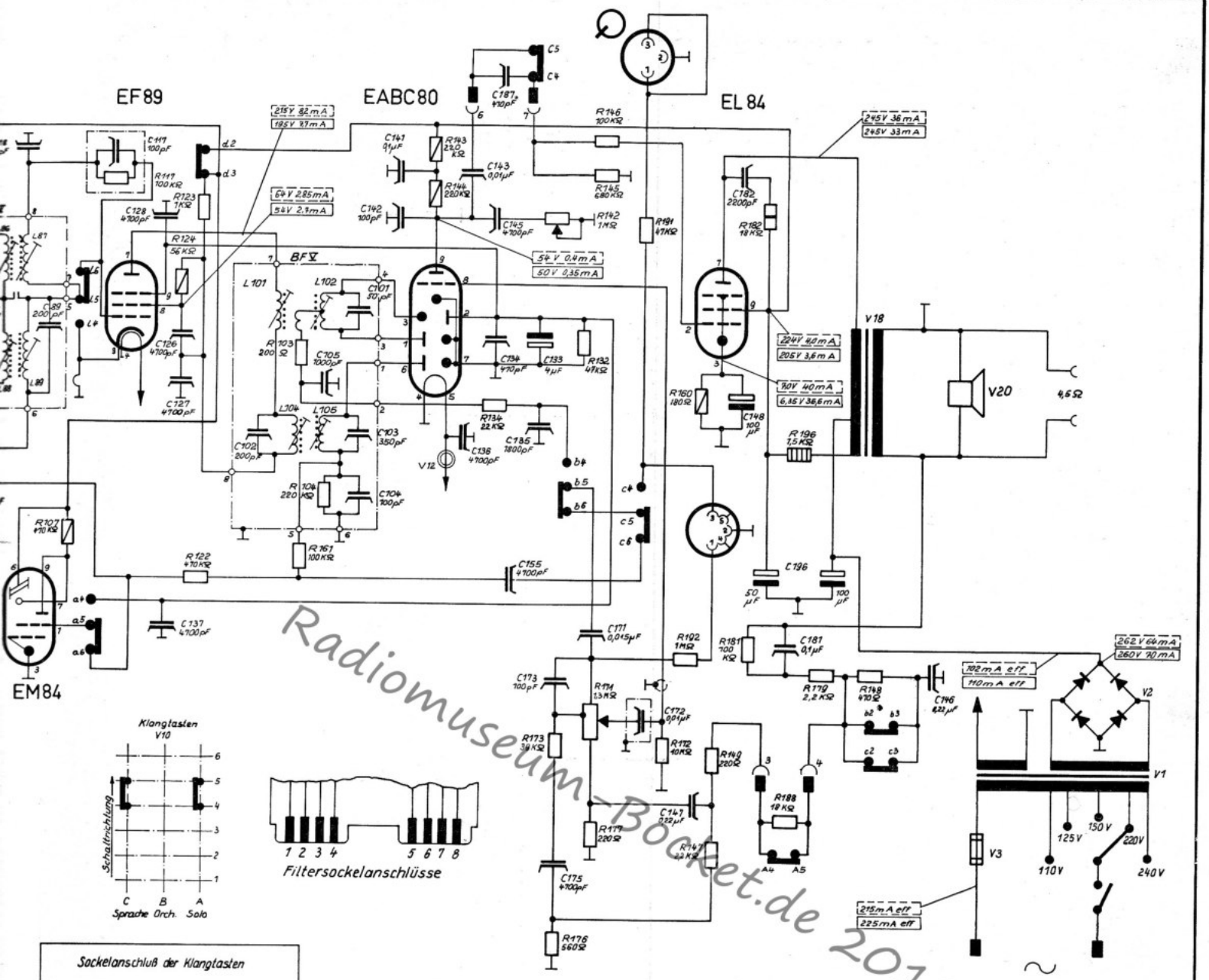

Radiomuseum-Boxet.de 2018

27	28	29	30	FM-Eingang 51	52	53	54	55	UKW-Baustein 56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
							40pF K500V-	40pF K500V-	500pF K500V-	6pF K500V-	15pF K250V-	54pF K250V-	3÷12pF 447.000	UKW Drehko 448.000	2200pF K500V-	4÷11pF 447.001	30pF K250V-	10pF K500V-
									1MΩ 0,25W	120Ω 0,33W	200Ω 0,33W	2,2KΩ 0,33W	1MΩ 0,25W	10KΩ 1W				
				7 Wdg.					2¼ Wdg.	3¾ Wdg.	20 Wdg.	3 Wdg.	32 Wdg.	4½ Wdg.	1⅓ Wdg.	3⅓ Wdg.	12 Wdg.	38 Wdg.

BF III 92	93	94	95	BF IV 96.	97	98	99	100	BF V 101	102	103	104	105	Mag. Auge und NF-Spulen 106	107	108	109	110
									50pF KF125V-	200pF KF125V-	350pF KF125V-	100pF 408.003	1000pF KF125V-					
											200Ω 0,33W	220KΩ 408.003			470KΩ 0,5W			
									65 Wdg.	11 Wdg. 11 Wdg.	8 Wdg.	143 Wdg.	108 Wdg.					

137	138	139	140	NF-Stufe 141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
1000pF K500V-				0,1µF P500V-	100pF P500V-	0,01µF P500V-		4700pF P500V-	0,22µF P250V-	0,22µF P250V-	100µF 443.052							4700pF P500V-
					1MΩ 402.185	220KΩ 0,5W	220KΩ 0,5W	680KΩ 0,33W	100KΩ 0,33W	2,2KΩ 0,33W	470Ω 0,33W	220Ω 0,33W						

NF-Ausgang 182	183	184	185	Klangregister 186	187	188	189	190	Tonbandanschluß 191	192	193	194	195	Netzanschluß 196	197	198	199	200
2200pF P500V-					470pF KF500V-									100µF 50µF 443.022				
18KΩ 1W						18KΩ 0,33W			47KΩ 0,33W	1MΩ 0,33W				3,5KΩ 4W				

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

...ereich 600V Kathodenspannung der EL84 gemessen im Meßbereich 12V

NORDMENDE

6/10 Kreis-Super

0/613

184.044.11